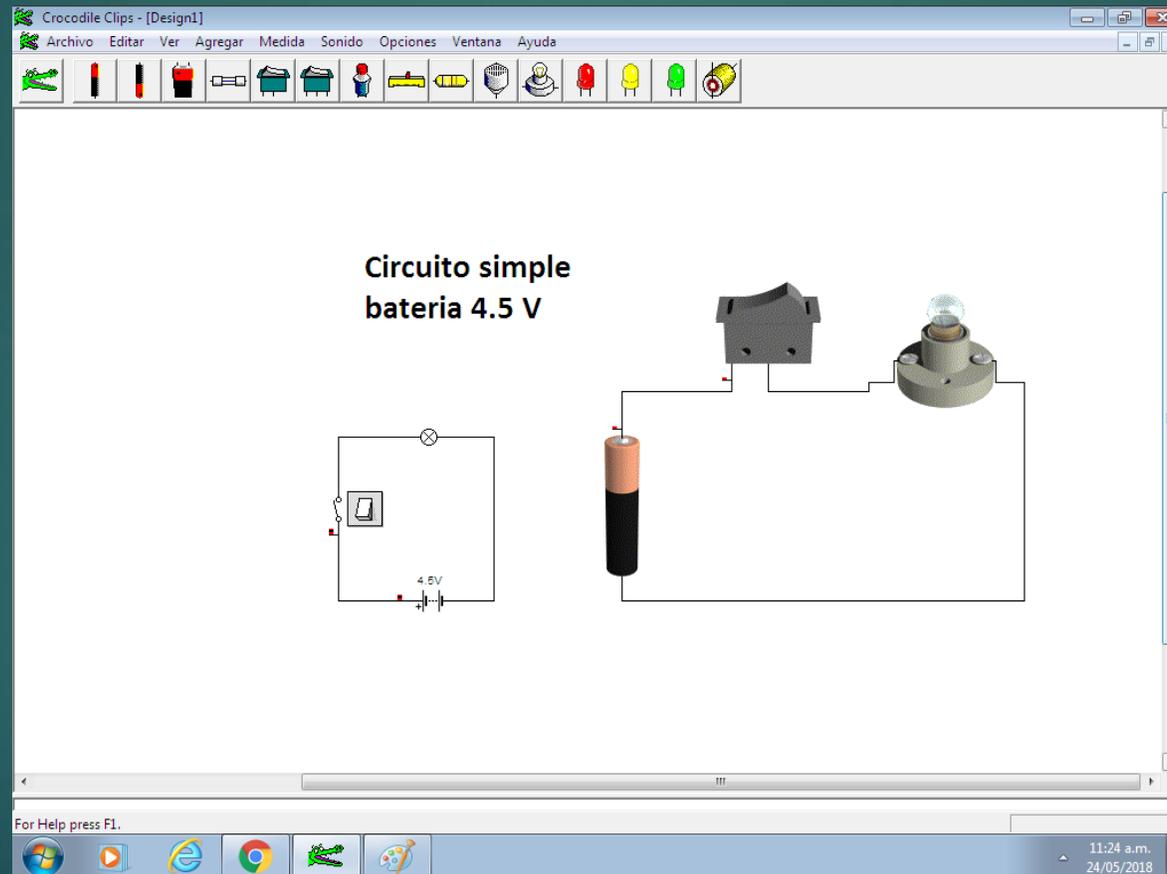





# Ejercicio 1 en Crocodile Clips: Tipos de circuitos


# CIRCUITO SIMPLE



# CIRCUITO PARALELO

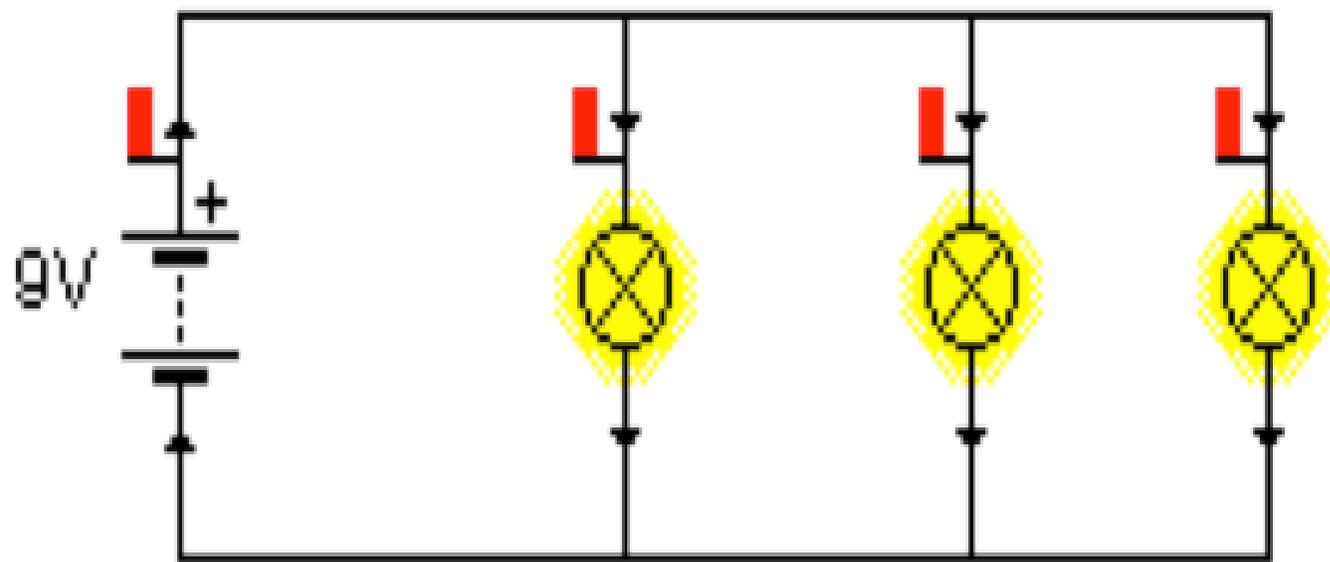

# CIRCUITO EN SERIE

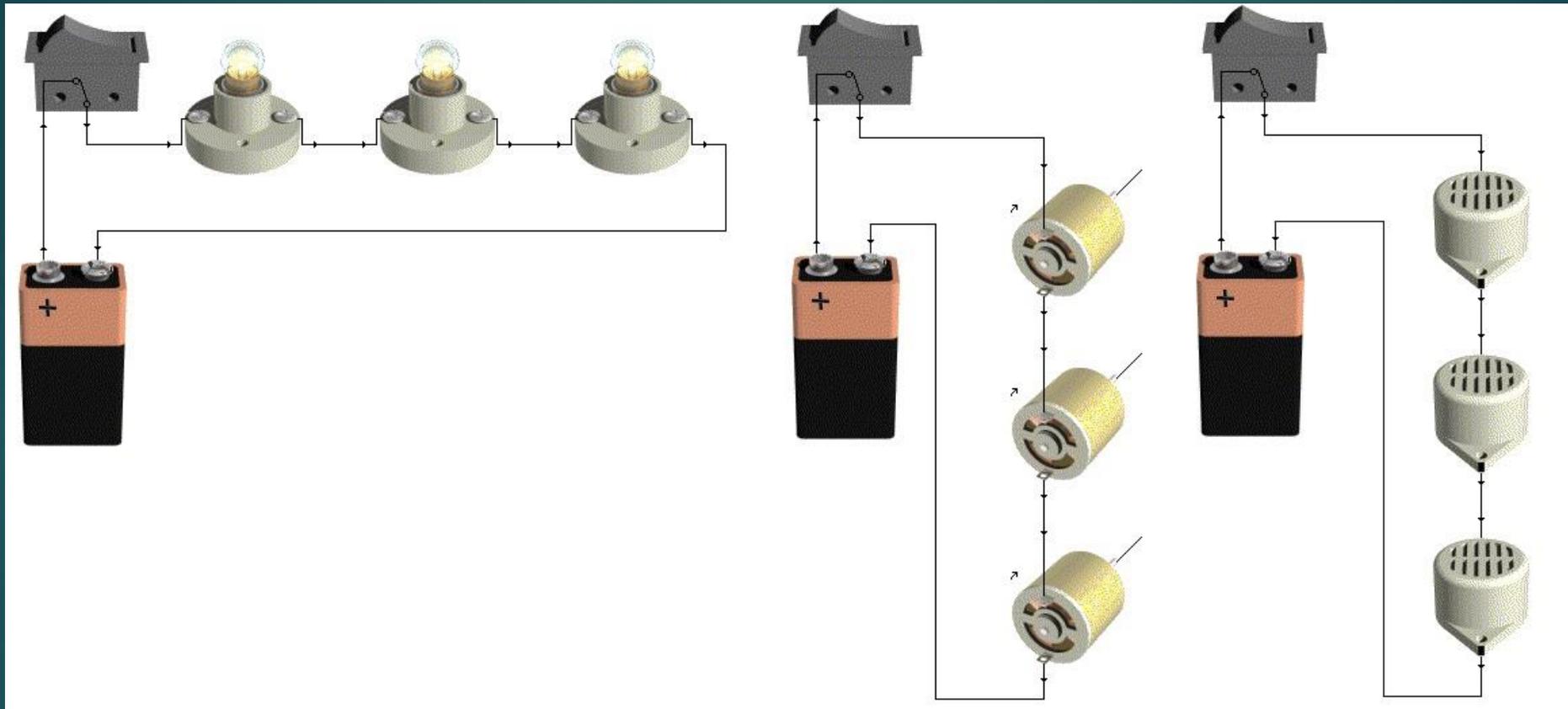

# CIRCUITO MIXTO

